
Deney 7-1. ADC Uygulama

```
//ADC oku PortB ve C'ye yaz
unsigned int veri10bit;
void main()
{
  ADCON1=0x80;      //sağa yaslı veri, tüm pinler analog, analog giriş: 0...+5V
  TRISA  = 0xFF;
  TRISC  = 0;
  TRISB  = 0;
  do
  {
veri10bit = ADC_Read(3);   // 3. kanaldan oku
PORTB = veri10bit;      // Alt 8 biti PORTB ye yaz
PORTC = veri10bit >> 8;    //8 bit sağa kaydır,
                    // MSB 2 biti  RC1 , RC0 'a yaz
  }
while(1);
}
```

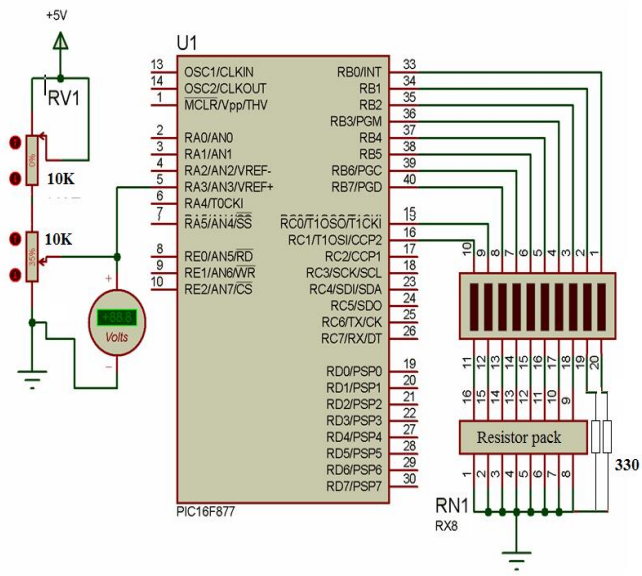

PCFG3:PCFG0: A/D Port Configuration Control bits

PCFG <3:0>	AN7	AN6	AN5	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0	VREF+	VREF-	C/R
0000	A	A	A	A	A	A	A	A	VDD	VSS	8/0
0001	A	A	A	A	VREF+	A	A	A	AN3	VSS	7/1
0010	D	D	D	A	A	A	A	A	VDD	VSS	5/0
0011	D	D	D	A	VREF+	A	A	A	AN3	VSS	4/1
0100	D	D	D	D	A	D	A	A	VDD	VSS	3/0
0101	D	D	D	D	VREF+	D	A	A	AN3	VSS	2/1
011x	D	D	D	D	D	D	D	D	—	—	0/0
1000	A	A	A	A	VREF+	VREF-	A	A	AN3	AN2	6/2
1001	D	D	A	A	A	A	A	A	VDD	VSS	6/0
1010	D	D	A	A	VREF+	A	A	A	AN3	VSS	5/1
1011	D	D	A	A	VREF+	VREF-	A	A	AN3	AN2	4/2
1100	D	D	D	A	VREF+	VREF-	A	A	AN3	AN2	3/2
1101	D	D	D	D	VREF+	VREF-	A	A	AN3	AN2	2/2
1110	D	D	D	D	D	D	D	A	VDD	VSS	1/0
1111	D	D	D	D	VREF+	VREF-	D	A	AN3	AN2	1/2

A = Analog input D = Digital I/O

Windows'u Etkin
Windows'u etkinleştir

1. Voltmetre ve led dizisindeki sonuçların doğruluğunu gözlemleyiniz. (Led dizisi binary sayı olarak okunacaktır.)
2. Farklı analog girişleri kullanarak tekrarlayınız.
3. Yukarıdaki tabloya göre farklı konfigürasyonlar oluşturararak, okuma işlemini tekrarlayınız.