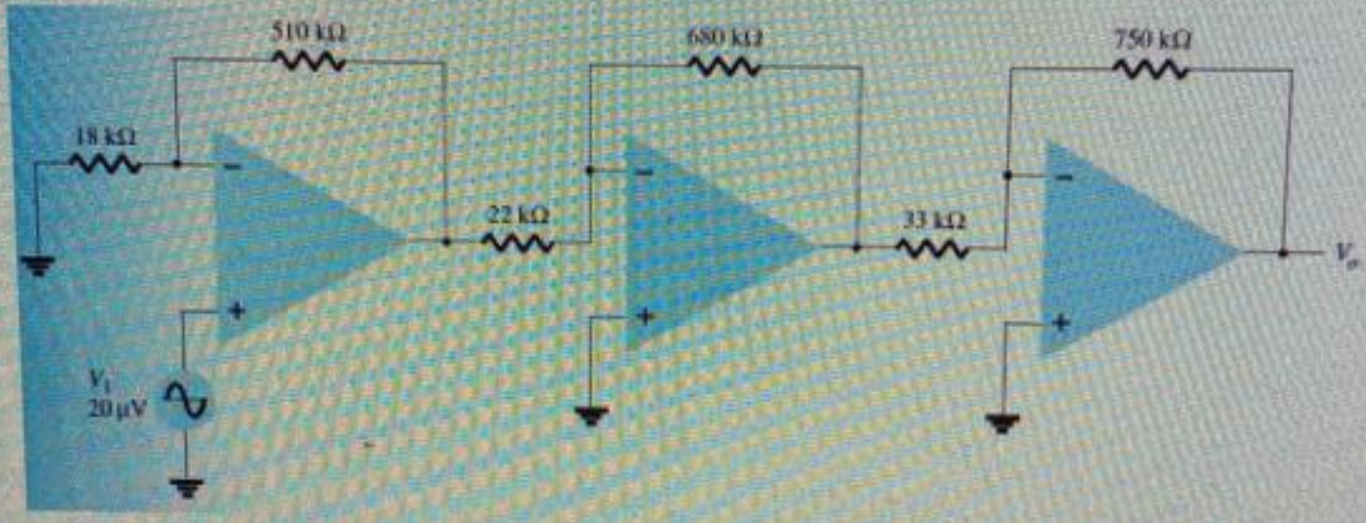


Soru-5) Aşağıda verilen devrenin V_O çıkış gerilimini hesaplayınız.



Sınav Süresi : 100 dakika

BAŞARILAR
Dr.Öğr.Üyesi Uğur KESEN


$\frac{}{1+BA}$ $100000 \parallel 5000$


$R_L = 4761$ $B = -\frac{30k\Omega}{100k\Omega} = -0,3$

$-5000 \cdot 1\rho^{-6} \cdot 4761 = 23,80$

$\frac{23,80}{1+(-0,3 \cdot 23,80)} = \frac{2380}{-6,14} = -3,87$

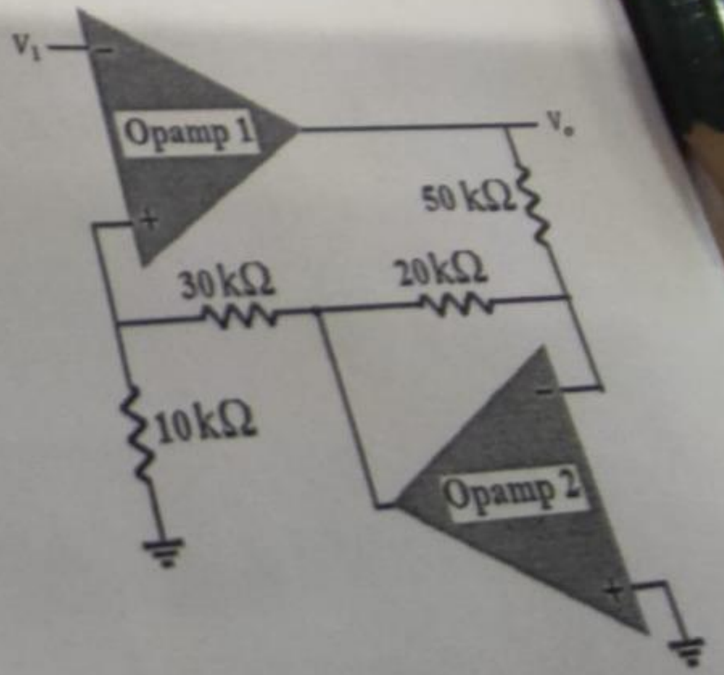Soru-5) Yanda verilen devrede girişe genliği 1,5 V frekansı 100 Hz V_1 sinüs işareti uygulanıyor. Vo çıkış işaretini **hesaplayınız ve çiziniz.** (Opamp besleme +12 V -12 V)




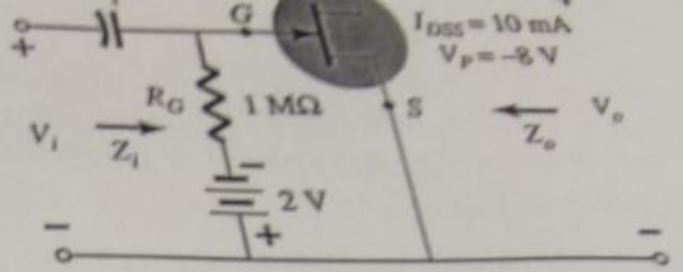

$Z_i = 1M\Omega$

$Z_o = 2k\Omega$

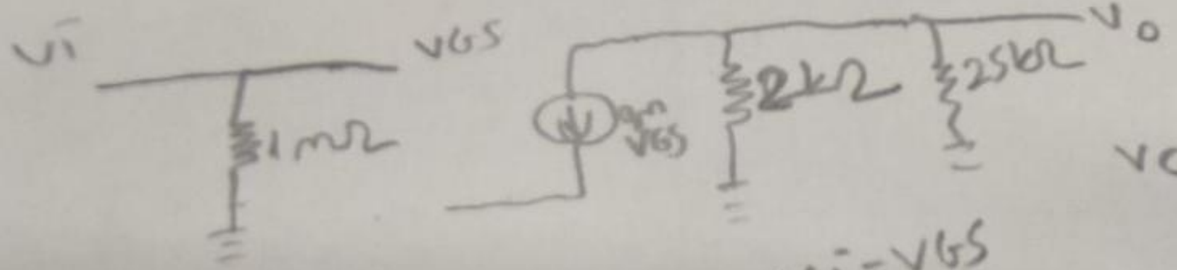$g_m = 2{,}5mS\left(1 - \frac{-2V}{-8V}\right) = 1{,}875\ mS$



$V_i = V_{GS}$

$V_O = -g_m V_{GS}($

Soru-3) Yanda verilen devrede girişe genliği 4V frekansı 200 Hz V_1 sinüs işareti uygulanıyor. V_o çıkış gerilimini hesaplayınız ve çiziniz.

