Adı Soyadı:…….. **Numara:**…… *18.06.2023*

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh.


Elektronik 2 Dersi Final Sınavı

Cevap kağıdına adınızı soyadınızı yazınız. Cevap kağıdını el yazısı veya Word olarak hazırlayınız. PDF'e çevirerek sisteme yükleyiniz. Sisteme iki defa yükleme hakkınız vardır lütfen kontrol ettikten sonra ues sistemine yükleyiniz. Sisteme son yükleme zamanı 18.06.2023 saat:22:15 Yoğunluktan dolayı son dakikalara bırakmayınız. ***Toplam 5 soru****, Başarılar,*


BAŞARILAR, Dr.Öğr.Üyesi Uğur KESEN

Soru-1) Yanda verilen devrede V_D, V_{GSQ} ve I_{DQ} değerlerini hesaplayınız.


Son rakam	Rs
0	600 Ω
1	610 Ω
2	620 Ω
3	630 Ω
4	640 Ω
5	650 Ω
6	660 Ω
7	670 Ω
8	680 Ω
9	690 Ω

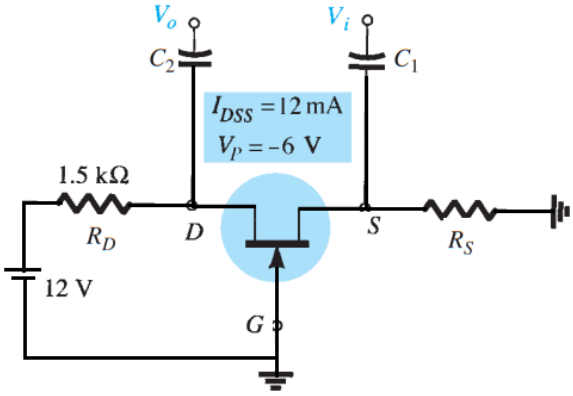

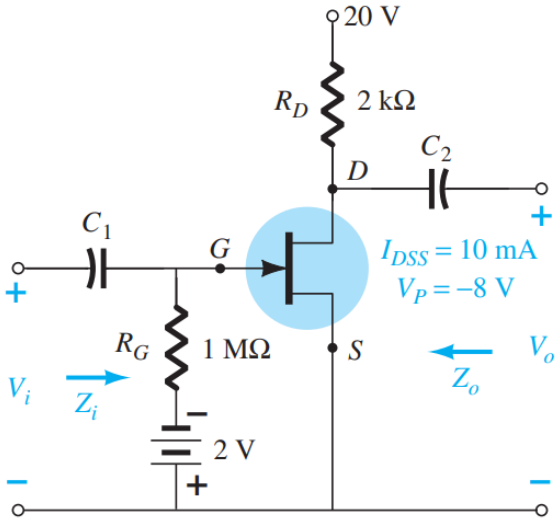
Soru-2) Aşağıda verilen devrede r_d=25 kΩ olmak üzere devrenin Z_i, Z_O, A_{VNL} hesaplayınız AC eşdeğer devresini çiziniz.



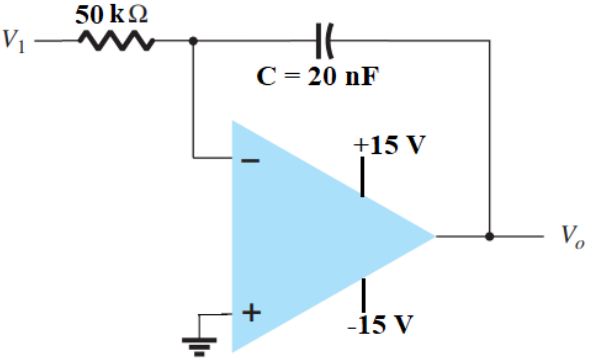Soru-3) Yanda verilen devrede girişe genliği 4V frekansı 200 Hz V_1 sinüs işareti uygulanıyor. V_o çıkış gerilimini hesaplayınız ve çiziniz.



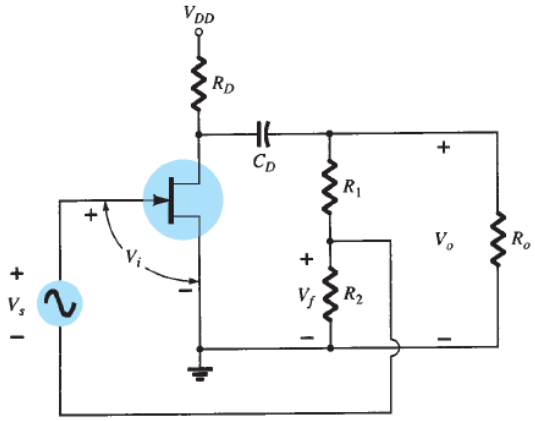Soru-4) Aşağıdaki FET yükselteç devresinde R_1= 70 kΩ, R_2= 30 kΩ, R_O= 10 kΩ, R_D= 10 kΩ ve g_m= 5000 µs eleman değerleri için geri besleme tipini belirterek kazancı hesaplayınız.



Soru-5) Yanda verilen devrede girişe genliği 1,5 V frekansı 100 Hz V_1 sinüs işareti uygulanıyor. Vo çıkış işaretini **hesaplayınız ve çiziniz**. (Opamp besleme +12 V -12 V)

