

02.06.2020 Saat:16:00

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh.
Elektronik 2 Dersi Vize Ödevi

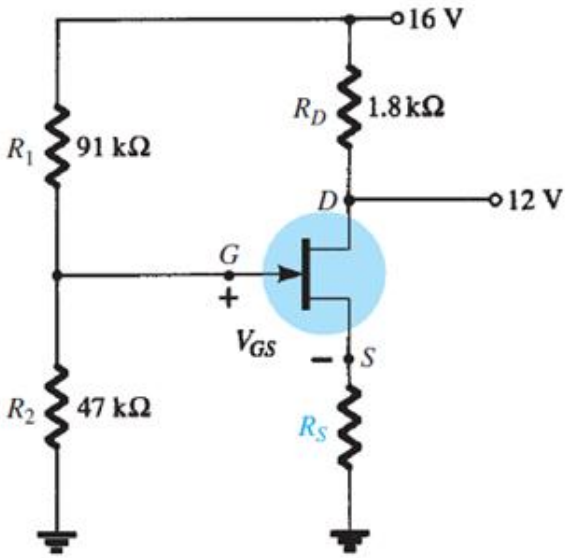
Soru-1) Yanda verilen devrede V_D=12V, V_{GSQ}= -2V için R_S değerini bulunuz. (20 Puan)



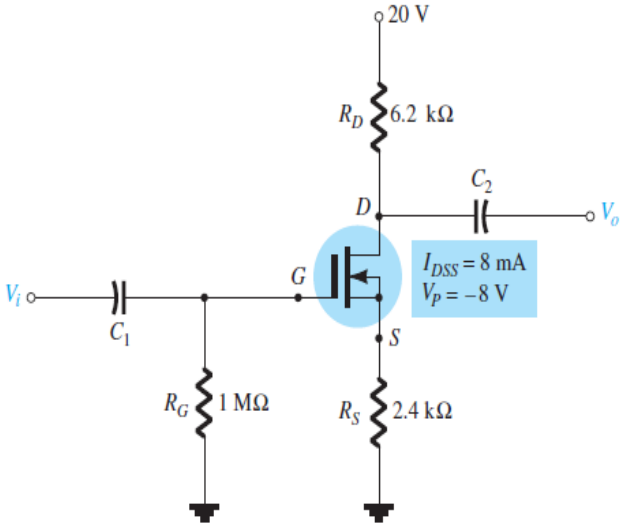Soru-2) Aşağıda verilen devrenin V_{GSQ}, I_{DQ}, V_{DS} değerlerini bulunuz. (25 Puan)



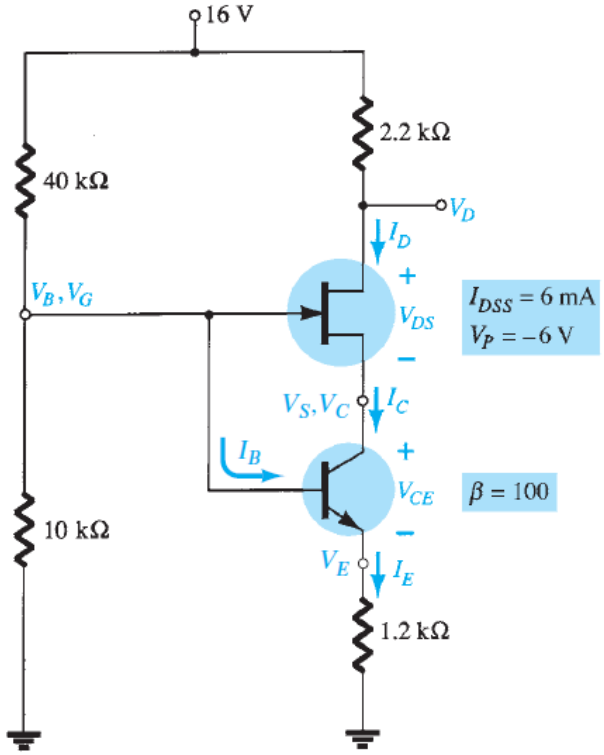
Soru-3) Aşağıda verilen devrenin V_D , V_{DS} , V_B , V_{CE} , V_C gerilimlerini ve I_C akımını hesaplayınız. (25 puan)



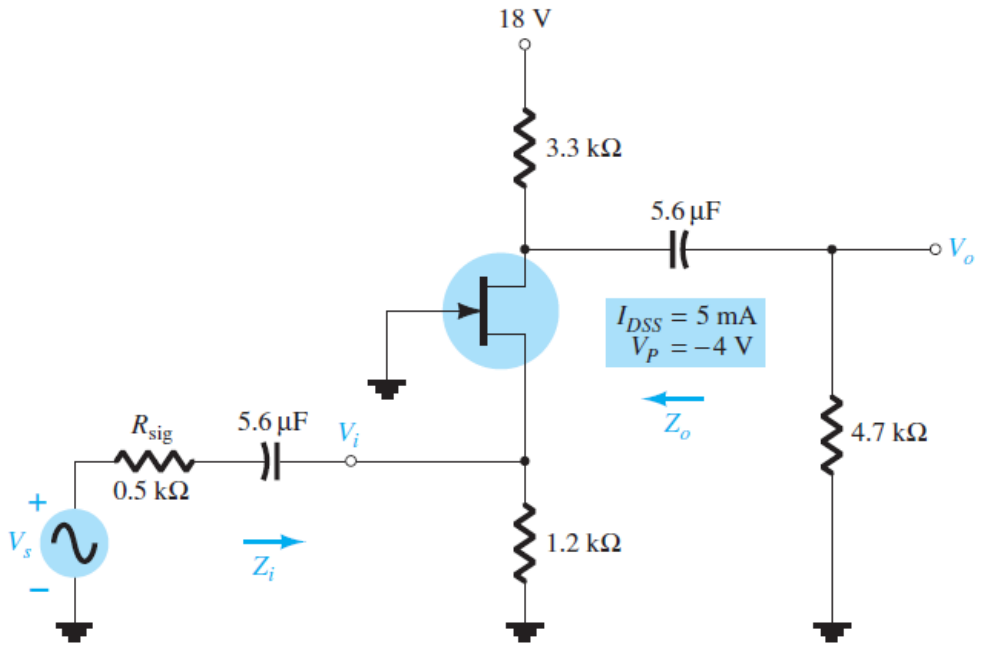Soru-4) Verilen devrenin ac eşdeğerini çizerek, Z_i ve Z_o empedans değerlerini hesaplayınız. (10 puan)

a-) A_{VNL} , A_{VL} , A_{VS} değerlerini hesaplayınız. (10 puan)

b-) c-) R_L=2.2 K olduğunda A_{VL} , A_{VS} değerlerini hesaplayınız. R_L'nin değişim etkisini açıklayınız. (10 puan)



BAŞARILAR
Dr.Öğr.Üyesi Uğur KESEN