
Adı Soyadı:…….. **Numara:**…… *19.04.2021 Saat:13:20*

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh. Bölümü


Elektronik 2 Dersi Vize Sınavı

Cevap kağıdına adınızı soyadınızı yazarak imzalayınız. Cevap kağıdını el yazısı ile yazınız. PDF'e çevirerek sisteme yükleyiniz. Sisteme bir defa yükleme hakkınız vardır lütfen kontrol ettikten sonra yükleyiniz. Sisteme son yükleme zamanı 19.04.2021 saat:13:20 Başarılar,
SINAV SÜRESİ: 80 dakika

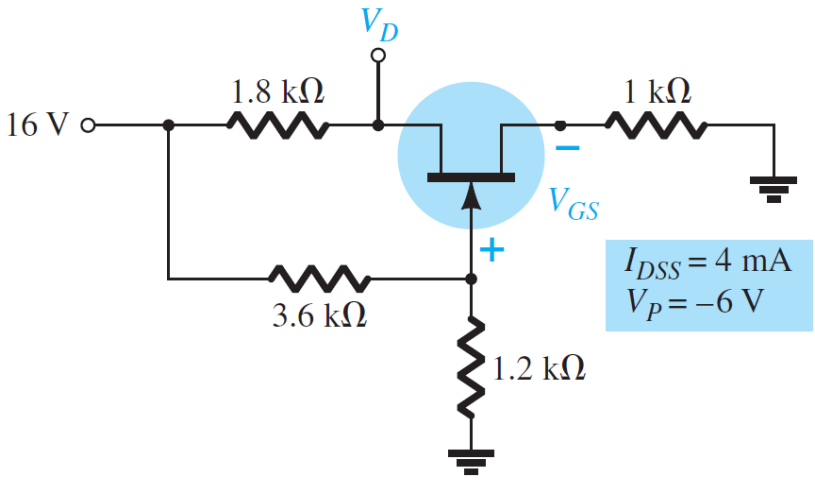
Soru-1) Yanda verilen devrede V_D, I_{DQ}, V_{GSQ} değerlerini bulunuz.



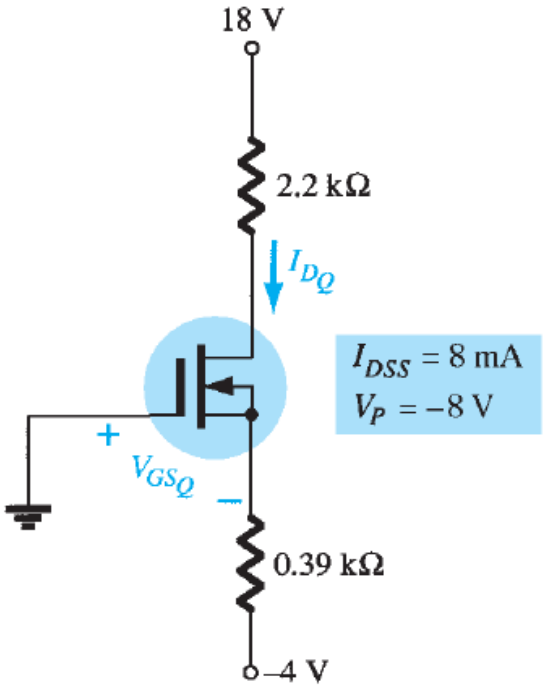
Soru-2) Yanda verilen devrede V_{GSQ}, I_{DQ}, değerlerini hesaplayınız.



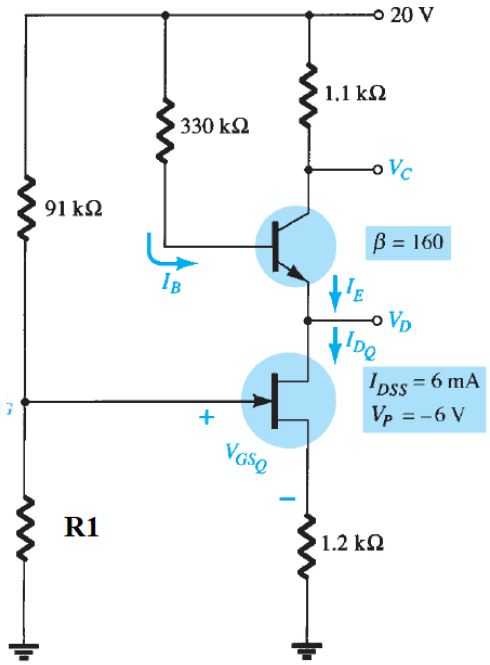Soru-3) Yanda verilen devrenin V_D, V_{GS}, V_B, V_C gerilimlerini ve I_C akımını hesaplayınız.
R1 direnç değeri:
(10+ okul numaranızın son hanesi) kΩ
Örnek: Okul numara: 123478 **5**
R1= 10+5 = 15 kΩ



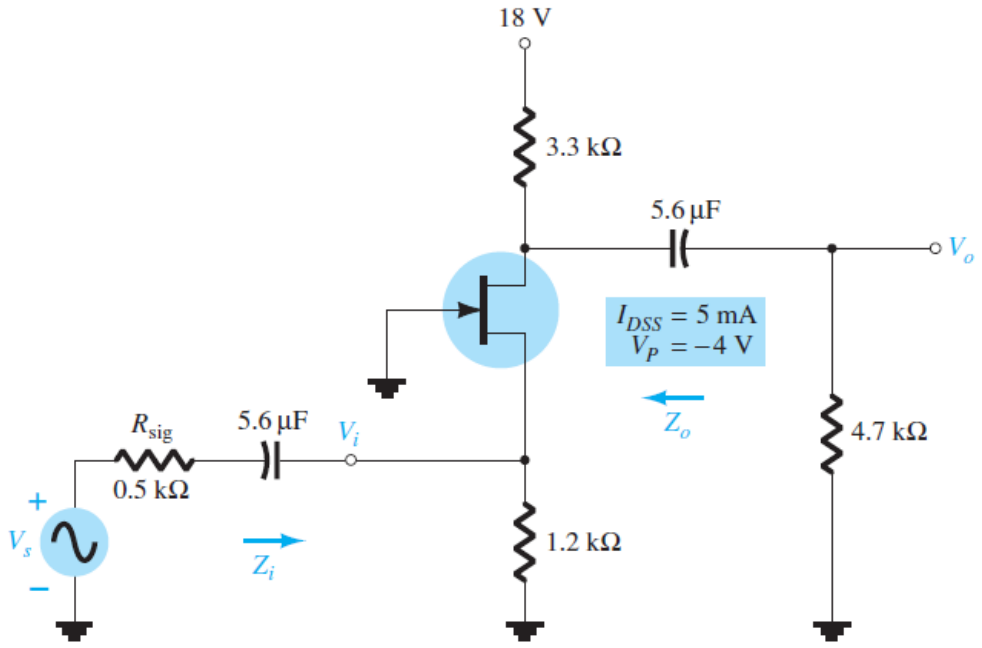Soru-4) Aşağıda verilen devrenin,
a-) ac eşdeğerini çizerek, Z_i ve Z_o empedans değerlerini hesaplayınız
b-) A_{VNL}, A_{VL}, A_{VS} değerlerini hesaplayınız.
c-) R_L=2.2 K olduğunda A_{VL}, A_{VS} değerlerini hesaplayınız. R_L'nin değişim etkisini açıklayınız.



BAŞARILAR
Dr. Öğr. Üyesi Uğur KESEN